

Chap 5

Superposition Theorem :

Linear Element →

$$v_o = \overset{v_{in1}}{A v_1} + \overset{v_{in2}}{B v_2^2} + \underline{C v_3} \quad \text{①}$$

Linear ~~X~~

→ $v_o = A e^{\frac{(av+t)}{t}}$ quad ~~X~~ linear ②

v_o is depending linearly on v_1

and v_3 $v_o = A v_1 + C v_3$ linear

② is linear when

$$e^{(av+t)} = \left[1 + \frac{(av+t)}{1} + \frac{(av+t)^2}{2} + \frac{(av+t)^3}{6} + \dots \right]$$

A	B	C	D
129	138	120	124
10	10	8	10
10	10	10	10

$$\frac{(av+bt)^2}{L^2} \rightarrow 0$$

$$(av+bt) \ll 1$$


2, 3, 4... order can be neglected.

Linear element

i vs v

$$V = iR$$

Linear

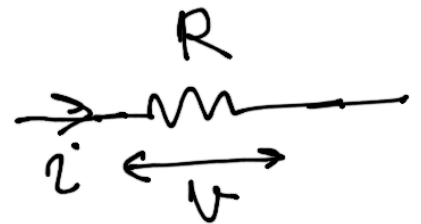

Cap


Not lin.

$$V_c = \int \frac{i}{C} dt$$

$$V_c = \frac{iV}{\omega}$$

Capacitor
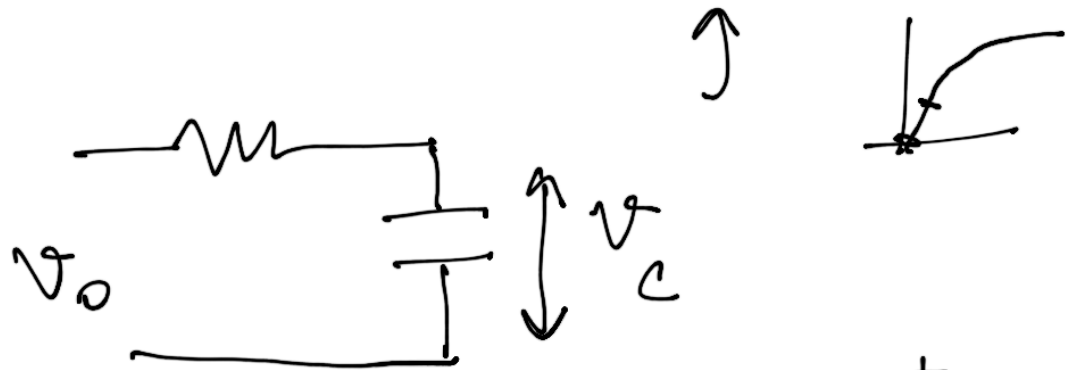
$$V_c = V_0 \left(e^{\frac{t}{RC}} - 1 \right) \rightarrow$$



V_c is linear when $e^{\frac{t}{RC}} \rightarrow$

$1 + \frac{t}{RC}$ i.e. when $\left(\frac{t}{RC} \ll 1 \right)$

Condition for
Linearity.


Capacitor or any element displaying e^x is not linear always.

Linear Dependent Source

→

Dependent source
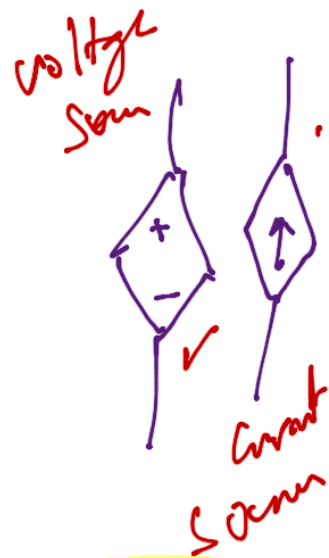
$$\begin{cases} V = A_1 V_o + B_1 \\ I = A_2 I_o + B_2 \end{cases}$$



Lin. Dependent Source : whose o/p i or v is \propto to first power of a specified current or voltage.

o/p : Output


\propto : proportional

$$i = \frac{0.02 V_3}{+2}$$

Voltage drop across the current source.

4.16

Super position Theorem

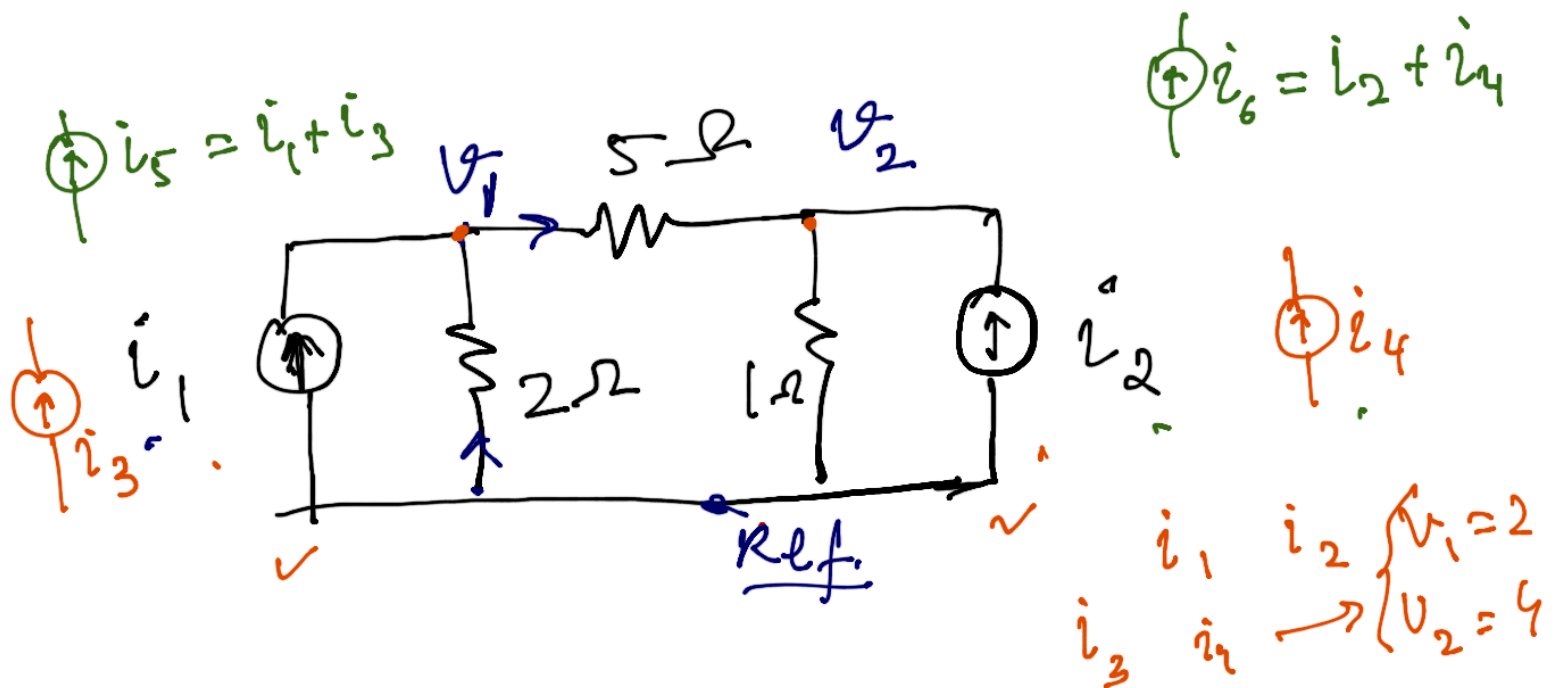

$$V_1 + i_1 + \frac{0 - V_1}{2} - \frac{V_1 - V_2}{5} = 0 \quad (1)$$

$$V_2 - i_2 - \frac{V_2 - V_1}{5} - \frac{V_2}{1} = 0 \quad (2)$$

$$(1) \quad i_1 - 0.5 V_1 - 0.2 V_1 + 0.2 V_2 = 0$$

$$\rightarrow \boxed{i_1 = 0.7 V_1 - 0.2 V_2} \quad (3)$$

$$(2) \quad i_2 - 0.2 V_2 + 0.2 V_1 - V_2 = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{i_2 = -0.2 V_1 + 1.2 V_2} \quad (4)$$

Let us replace i_1 by i_3 & i_2
by i_4

V_1 & V_2 are voltages of node
caused by i_1 & i_2

Now, if input is changed to i_3 & i_4
 \Rightarrow Voltage of node will change $\rightarrow V_3$ & V_4 .

$$\rightarrow i_3 = 0.7 V_3 - 0.2 V_4 \quad (5)$$

$$\rightarrow i_4 = -0.2 V_3 + 1.2 V_4 \quad (6)$$

Replace i_1 & i_2 by i_5 & i_6

or

$$i_5 = 0.7 V_5 - 0.2 V_6 \quad (7)$$

$$i_6 = -0.2 V_5 + 1.2 V_6 \quad (8)$$

$$i_5 = i_1 + i_3 \quad (3) + (5)$$

$$i_6 = i_2 + i_4 \quad (4) + (6)$$

$$i_5 = i_1 + i_3 = 0.7(v_1 + v_3) - 0.2(v_2 + v_4)$$

$$i_6 = i_2 + i_4 = -0.2(v_1 + v_3) + 1.2(v_2 + v_4)$$

In linear resistive ckt, the voltage across any resistor or source

can be calculated by adding algebraically

all the individual voltages

caused by separate independent source:

→ Principle of superposition.