

Polar form

Ex $4.23 + j 4.23$

$$\text{Mag} = \sqrt{(4.23)^2 + (4.23)^2}$$

$$\text{Angle} = \tan^{-1} \left(\frac{4.23}{4.23} \right)$$

Polar form. $4.23\sqrt{2} \angle \pi/4$

Ex (a) $v = \sqrt{2} (50) \sin(377t - 35)$

$$v = 50 \angle -35 \quad \omega = 377$$

(b) $v = 83.6 \cos(400t - 15^\circ)$

$$= \frac{83.6}{\sqrt{2}} \angle 15^\circ = 59.1 \angle 15^\circ$$


(c) $i = 3.46 \cos(815t + 30^\circ) \text{ A}$
 $= 2.45 \angle 30^\circ$

(d) $i = 10.2 \angle -40^\circ \quad \omega = 377 \text{ rad/s}$
 $10.2 [\cos(\omega t - 40) - \sin(\omega t - 400^\circ)]$

$$\Rightarrow 10.2\sqrt{2} \cos(\omega t - 40)$$

(e) $4 - j6 = \sqrt{4^2 + 6^2} \angle \tan^{-1} \left(\frac{-3}{2} \right) = 7.2 \angle -56^\circ$
 $= 7.2 \cos(\omega t - 56^\circ)$

Ex

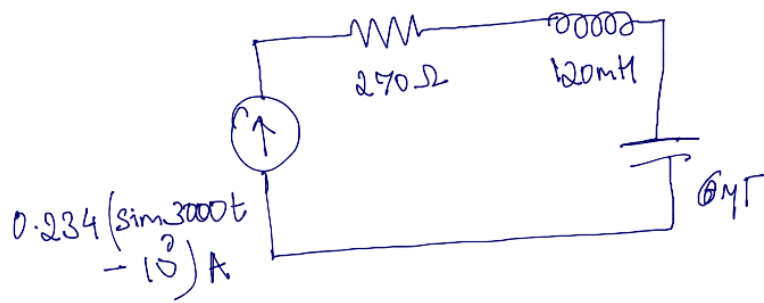

Find V_s

$$\omega = 3000$$

$$X_L = j\omega L = j 3000 * 120m = 360j$$

$$X_C = \frac{1}{j\omega C} = \frac{-j}{3000 * 6\mu} = -j \frac{1000}{18} = -j 55.56$$

$$I_s = 0.234 \angle -10^\circ$$

$$V_s = 0.234 \angle -10^\circ (270 + 360j - 55.56j)$$

$$= 0.234 \angle -10^\circ (270 + j304.44)$$

$$= 0.234 \angle -10^\circ 406 \angle \tan^{-1} \frac{304}{270}$$

$$= 0.234 * 406 \angle 48.56^\circ = 95 \angle 38.56^\circ$$


Ex

V_s

$$150 \sin(2500t - 34^\circ)$$

$$\Rightarrow \omega = 2500$$

$$i_s = ?$$

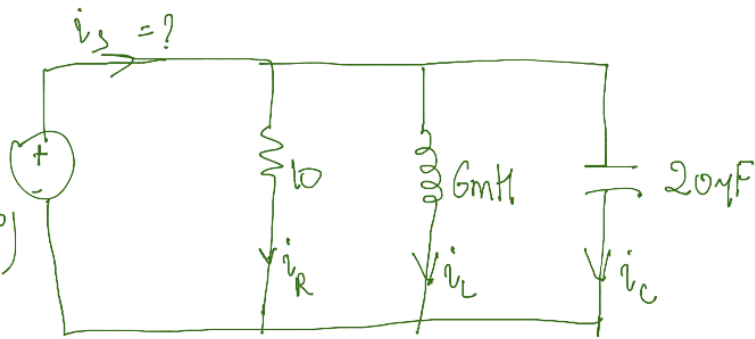

Find i_s

$$X_L = j\omega L = j 2500 * 6m = 15j$$

$$X_C = \frac{-j}{\omega C} = \frac{-j * 1000}{2500 * 20} = -20j$$

$$i_s = i_R + i_L + i_C$$



$$= \frac{V_s}{R} + \frac{V_s}{X_L} + \frac{V_s}{X_C}$$

$$= V_s \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{15j} - \frac{1}{20j} \right) = V_s (0.1 - j 0.0667 + 0.05j)$$
$$= V_s (0.1 - j 0.01667)$$

$$= 150 \angle -34^\circ * \sqrt{0.1^2 + 0.01667^2} \angle \tan^{-1}(-0.1667)$$

$$i_s = 150 * 0.10138 \angle -34 - 9.46 = 15.207 \angle -43.46$$


Example
Find V_o

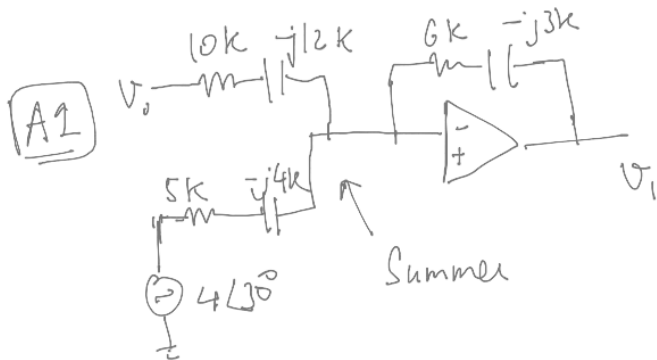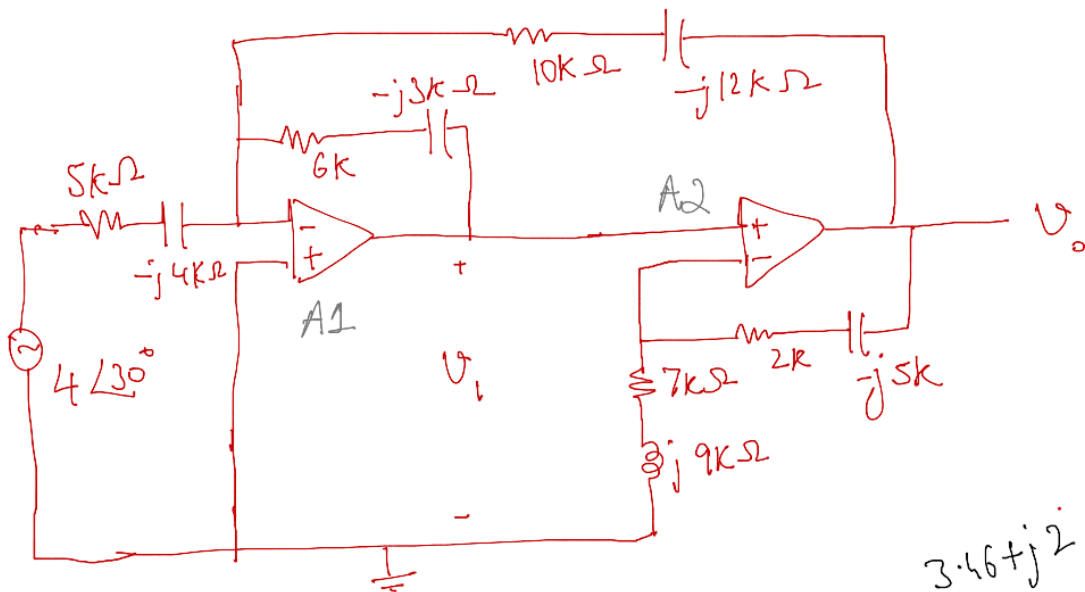

$$V_i = - \left[\frac{6-j3}{5-j4} \times 4\angle 30^\circ + \frac{6-j3}{10-j12} V_o \right]$$

$$\therefore V_i = - \left(\frac{R_f}{R_1} V_1 + \frac{R_f}{R_2} V_2 \right)$$
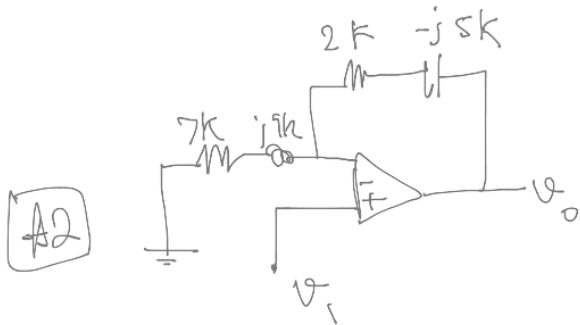
$$V_i = - \left(\frac{6.7 \angle -26^\circ}{6.4 \angle -38^\circ} 4 \angle 30^\circ + \frac{6.7 \angle -26^\circ}{15.6 \angle -50^\circ} V_o \right)$$



$$= 4.186 \angle -137^\circ - 0.429 \angle 23^\circ V_o$$

$$= (-3.105 - j2.808) - (0.393 + j1.72j) V_o$$

$$V_o = \frac{2-j5}{7+j9} \times V_i = 0.4723 \angle 120^\circ$$

$$= (-0.2385 - j0.4077) V_i$$

Eliminate V_i


$$V_o = (-0.2385 - j0.4077) [(-3.105 - j2.808) - (0.393 + j1.72j) V_o]$$

$$V_o [1 - (-0.2385 + j0.4077j)(0.393 + j1.72j)] = \frac{-0.2385 - j0.4077}{-3.105 - j2.808}$$

$$V_o = 0.113 \angle 29^\circ$$

Example

V_o & I_o ?

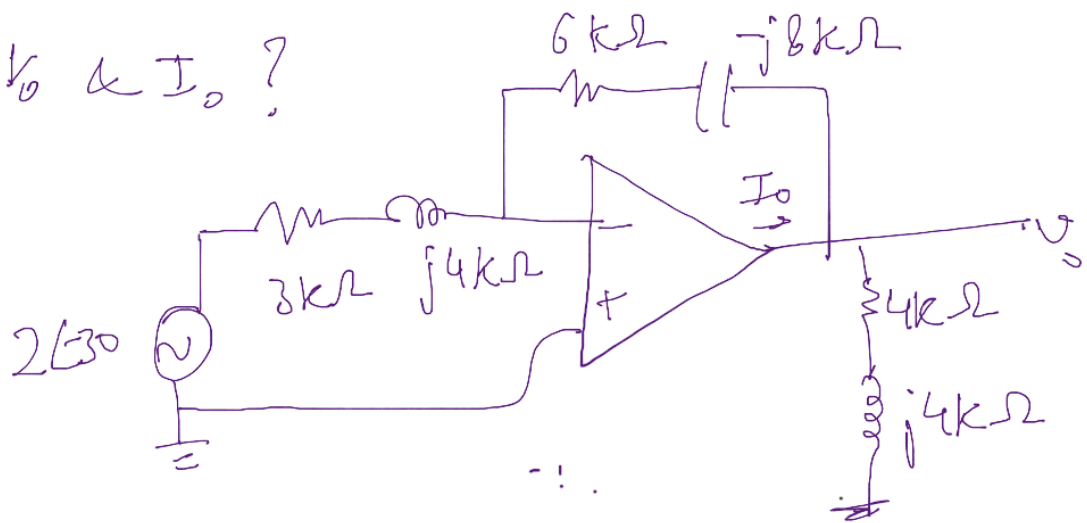

Sol Inverting Amp with $R_L = (4k + j4k)$

$$V_o = - \frac{Z_f}{Z_i} V_{in} = - \frac{6k - j8k}{3k + j4k} \times 2 \angle -30^\circ$$

$$= 2.88 + j 2.7616 = 3.926 \angle 43^\circ$$

$$I_o = \frac{V_o}{Z_L} = \frac{3.926 \angle 43^\circ}{(4 + j4) \parallel (6k - j8k)} =$$

$$= 0.760 \angle 30^\circ$$