

12 Dec

P

4.1 For the circuit of Fig. 4.3, determine the nodal voltages v_1 and v_2 .

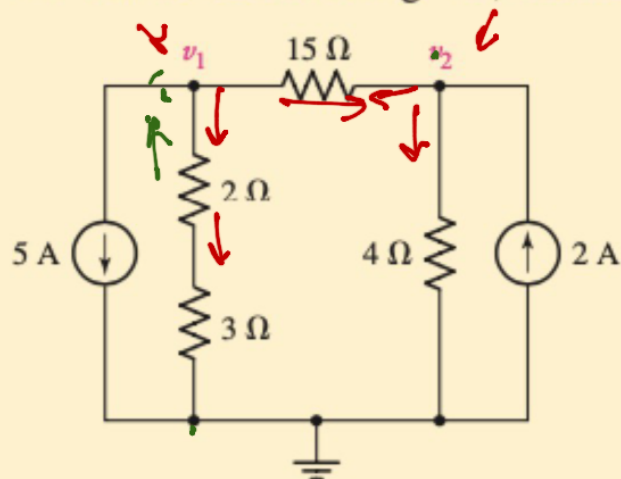


FIGURE 4.3

$$4v_1 - 19v_2 + 120 = 0$$

$v_1 - v_2 = \text{current}$
flowing
from higher
to lower
node

$$\text{KCL @ } v_1 \quad -5 - \frac{v_1 - 0}{2 + 3} + \frac{v_1 - v_2}{15} = 0$$

$$\begin{aligned} -5 - \frac{v_1}{5} - \frac{v_1}{15} + \frac{v_2}{15} &= -75 - 3v_1 - v_1 + v_2 = 0 \\ &= -4v_1 + v_2 - 75 = 0 \end{aligned} \quad \text{①}$$


$$\text{KCL @ } v_2 \quad + \frac{v_1 - v_2}{15} - \frac{v_2}{4} + 2 = 0$$

$$4v_1 - 4v_2 - 15v_2 + 120 = 0$$

$$4v_1 - 19v_2 + 120 = 0 \quad \text{②}$$

Ex 4.1

(Solved for reference)

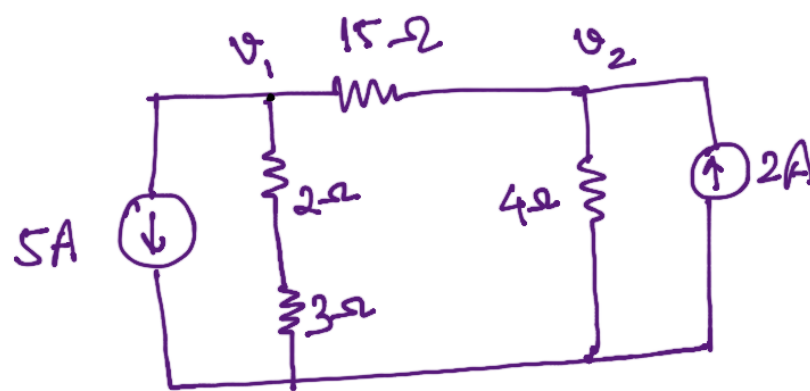

$$v_1, v_2 = ?$$

$$\text{Node } v_1 \text{ KCL: } -5 - \frac{v_1}{5} - \frac{v_1 - v_2}{15} = 0$$

$$\Rightarrow +75 + 3v_1 + v_1 - v_2 = 0$$

$$\Rightarrow 4v_1 - v_2 + 75 = 0 \quad \text{--- (1)}$$

$$\text{Node } v_2 \text{ KCL: } -\frac{v_2 - v_1}{15} + 2 - \frac{v_2}{4} = 0$$

$$\Rightarrow -4v_2 + 4v_1 + 120 - 15v_2 = 0$$

$$\Rightarrow 4v_1 - 19v_2 + 120 = 0 \quad \text{--- (2)}$$

$$\textcircled{1} - \textcircled{2} \Rightarrow 18v_2 = 45 \Rightarrow v_2 = \frac{5}{2} \text{ V}$$

$$\textcircled{1} \Rightarrow v_1 = \frac{1}{4} \left(-75 + \frac{5}{2} \right) = \frac{1}{4} \left(\frac{-145}{2} \right) = -\frac{145}{8} \text{ V}$$

PRACTICE

4.6 Determine i_1 and i_2 in the circuit in Fig. 4.18.


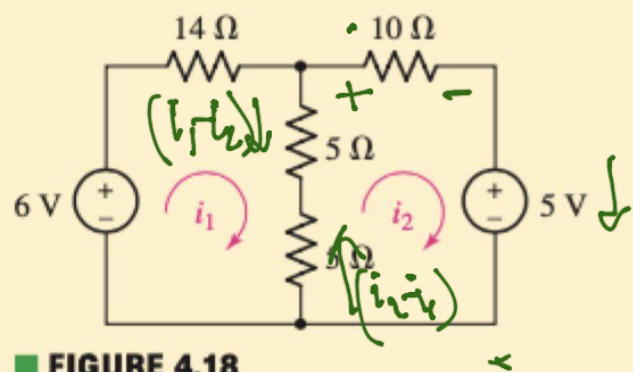


FIGURE 4.18

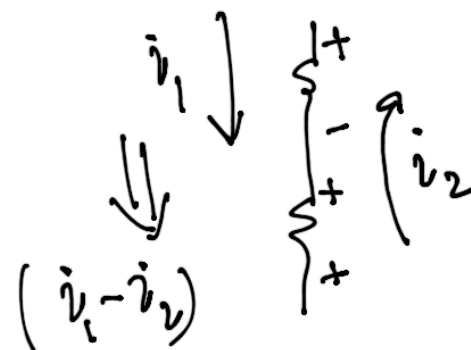

i_1 & i_2

$$\text{KVL @ I} \quad +6V - 14i_1 - 10(i_1 - i_2) = 0$$

$$\text{@ II} \quad -10(i_2 - i_1) - 10i_2 - 5V = 0$$

P 4.6

$$\textcircled{\text{I}} \text{ KVL : } 6 - 14i_1 - 10(i_1 - i_2) = 0$$

$$\Rightarrow 6 - 24i_1 + 10i_2 = 0 = 3 - 12i_1 + 5i_2 = 0 \quad \textcircled{1}$$

$$\textcircled{\text{II}} \text{ KVL } -10(i_2 - i_1) - 10i_2 - 5 = 0$$

$$\Rightarrow 10i_1 - 20i_2 - 5 = 2i_1 - 4i_2 - 1 = 0 \quad \textcircled{2}$$

$$\textcircled{1} + 6 \times \textcircled{2}$$

$$\left. \begin{array}{l} 3 - 12i_1 + 5i_2 = 0 \\ -6 + 12i_1 - 24i_2 = 0 \end{array} \right\}$$

$$19i_2 = -3$$

$$i_2 = -157.89 \text{ mA}$$

$$i_1 = [4(-157.89) + 1]_{\times 10^3} / 2 = 184.2 \text{ mA}$$

(Solved)

PRACTICE

4.8 Determine i_1 in the circuit of Fig. 4.23 if the controlling quantity A is equal to (a) $2i_2$; (b) $2v_x$.

Ans: (a) 1.35 A; (b) 546 mA.

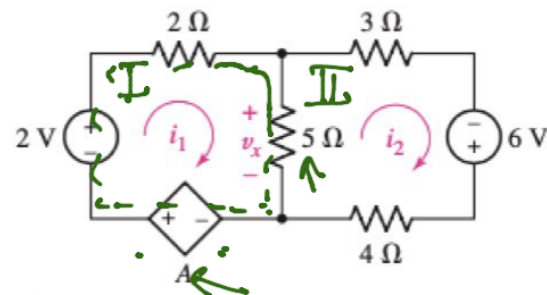


FIGURE 4.23

(a) $A = 2i_2$ (CCVS)

(b) $A = 2v_x$ (VCVS)



KVL @ I

$$A + 2 - 2(i_1) - 5(i_1 - i_2)$$

$$2i_2 + 2 - 2i_1 - 5i_1 + 5i_2 = 0 \quad \text{--- (1)}$$


$$2\underline{v_x} + 2 - 2i_1 - 5i_1 + 5i_2 = 0 \quad \text{--- (3)(b)}$$

KVL @ II

$$\rightarrow -5(i_2 - i_1) - 3i_2 + 6 - 4i_2 = 0 \quad \text{--- (2)}$$

$$v_x = 5(i_1 - i_2) \quad \text{(case b)}$$

Ex 4.8

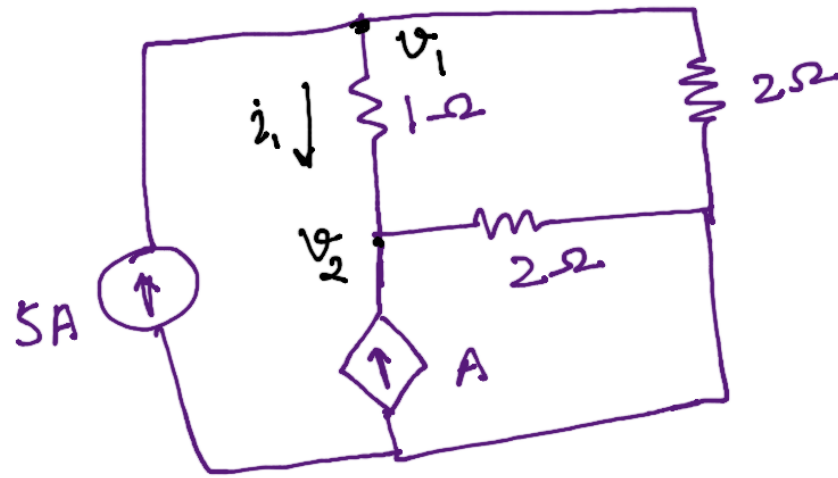

$$A = 2i_1$$

$$i_1 = \frac{v_1 - v_2}{1}$$

KCL @ v_1

$$5A - \frac{v_1 - v_2}{1} - \frac{v_1}{2} = 0 \Rightarrow -3v_1 + 2v_2 + 10 = 0 \quad (1)$$

KCL @ v_2

$$A - \frac{v_2}{2} + \frac{v_1 - v_2}{1} = 0 \Rightarrow 6v_1 - 7v_2 = 0 \quad (2)$$

$$3v_2 = 20$$

$$v_1 = \frac{7}{6} \times \frac{20}{3} = \frac{70}{9} V$$

$$A = 2v_1$$

(2) \Rightarrow

$$2v_1 - v_2 + 2v_1 - 2v_2 = 0 \Rightarrow 4v_1 - 3v_2 = 0 \quad (2)$$

$$-3v_1 + 2v_2 + 10 = 0$$

P 4.8
Fig 4.23

$$A = 2i_2$$

$$\text{KVL } \textcircled{1} \quad 2 - 2i_1 - 5(i_1 - i_2) + 2i_2 = 0$$

$$2 - 7i_1 + 7i_2 = 0 \quad \text{--- } \textcircled{1}$$

$$\text{KVL } \textcircled{2} \quad -5(i_2 - i_1) - 3i_2 + 6 - 4i_2 = 0$$

$$5i_1 - 12i_2 + 6 = 0 \quad \text{--- } \textcircled{2}$$

PRACTICE

4.8 Determine i_1 in the circuit of Fig. 4.23 if the controlling quantity A is equal to (a) $2i_2$; (b) $2v_x$.

Ans: (a) 1.35 A; (b) 546 mA.

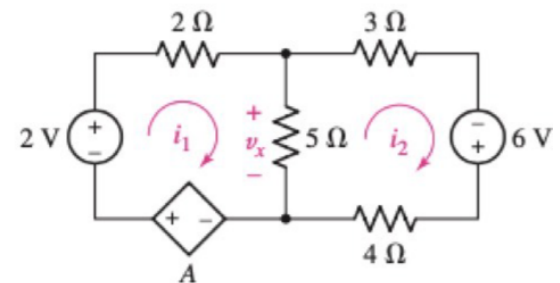


FIGURE 4.23