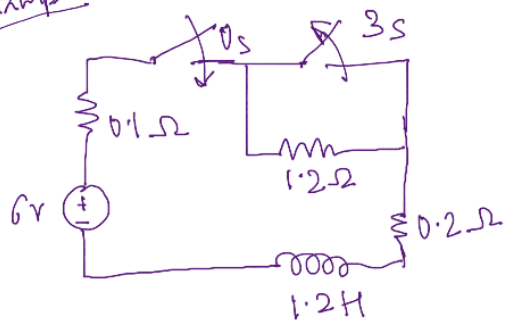


Example



Find current through the switches for $t \geq 0$

So $t < 0$ No current flows (O.C.)

At $t = 0$ & $t < 3s$

$$\tau = 1.2 / (0.1 + 0.2) = 4$$

$$i_{n1} = A e^{-t/\tau}$$

$$i_{f1} = \frac{6}{0.1 + 0.2} = 20 \text{ A}$$


$$i_1 = 20 + A e^{-t/4}$$

$$t = 0 \quad i = 0, \therefore A = -20 \Rightarrow$$



$$i_1 = 20 (1 - e^{-t/4})$$
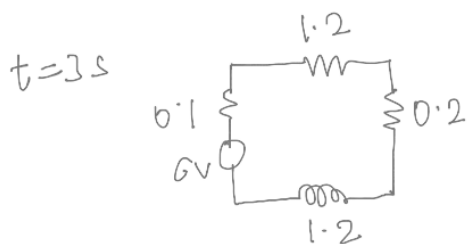
$$\text{At } t = 3 \text{ sec} \quad i_1 = 20 (1 - e^{-3/4}) = 10.55 \text{ A}$$




$$\tau_2 = \frac{1.2}{1.2 + 0.2} = \frac{1.2}{1.4} = 4/5 = 0.8 \text{ sec}$$

$$i_{f2} = \frac{6}{1.4} = 4 \text{ A}$$


$$i = 4 + A_2 e^{-t/0.8}$$

$$\left(\begin{array}{l} t=3 \\ t=0 \text{ for this ckt} \end{array} \right) \quad 10.55 = \frac{4 + A_2}{e^{-3/0.8}} \Rightarrow A_2 = 6.55$$

$$i_2 = 4 + 6.55 e^{-t/0.8}$$

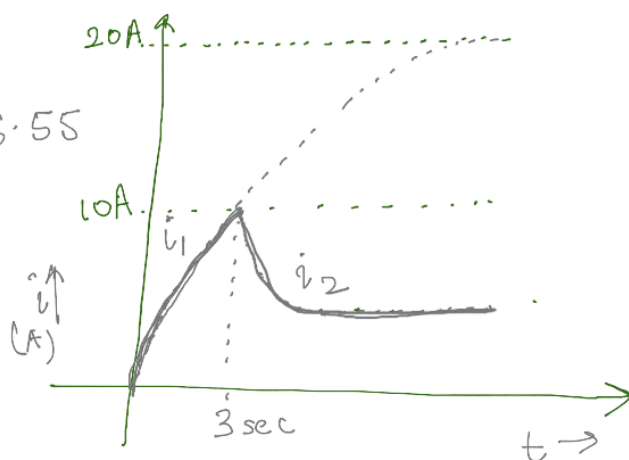

Ex

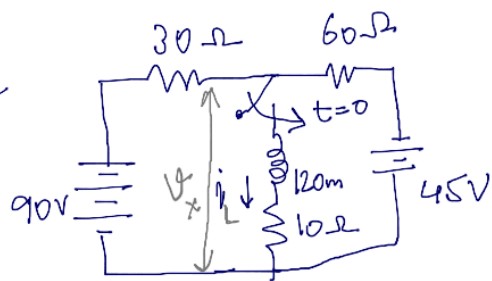

Find i

Sol


$t < 0$

$$i_L = 0$$

$$i = \frac{90 - 45}{30 + 60} = \frac{45}{90} = 0.5 \text{ A (through resistors)}$$

$$\therefore V_x = 90 - 30 \times i = 90 - 15 = \underline{75 \text{ V}}$$

At $t = 0$

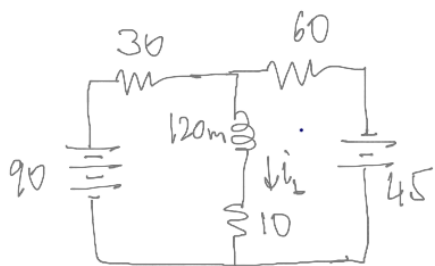

$$R_{th} \text{ (across } L) = (30 \parallel 60) + 10 = \frac{30 \times 60}{30 + 60} + 10 = 30 \Omega$$

$$\tau = \frac{120 \text{ m}}{30} = 4 \text{ msec}$$

$$i_{nL} = A e^{-t/4 \text{ m}}$$

$$i_{fL} = \left\{ 90 / \left[\frac{60 \times 10}{60 + 10} + 30 \right] \right\} \times \frac{60}{70} - \frac{45}{\frac{30 \times 10}{30 + 10} + 60} \times \frac{30}{40}$$


$$= \frac{90}{38.57} \times \frac{6}{7} - \frac{45}{67.5} \times \frac{3}{4} = 2.00 - 0.5 = 1.5 \text{ A}$$

$$i_L = 1.5 + A e^{-t/4 \text{ m}}$$

$$i_L = 0 \text{ at } t = 0 \Rightarrow A = -1.5$$



$$i_L = 1.5 (1 - e^{-t/4 \text{ m}})$$

Example


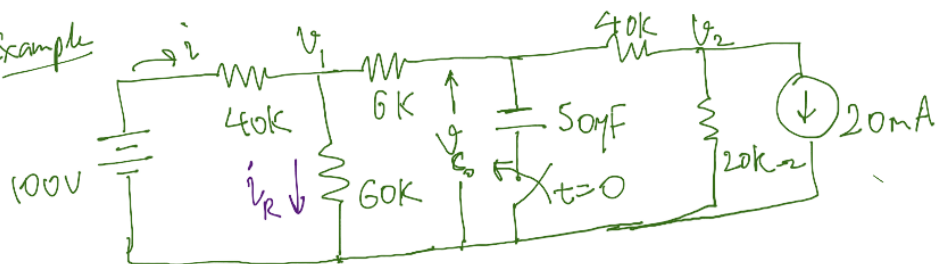


Given $V_c(t=0) = 0$
Find i_R through $60k\Omega$

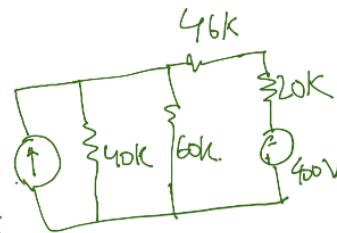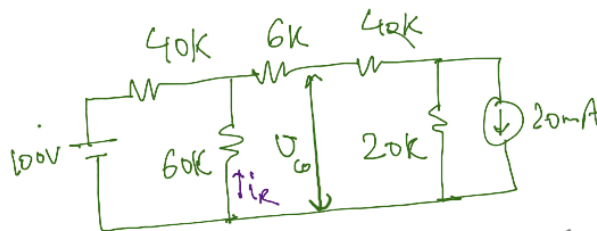$t \rightarrow \infty \Rightarrow (C \rightarrow o.c)$


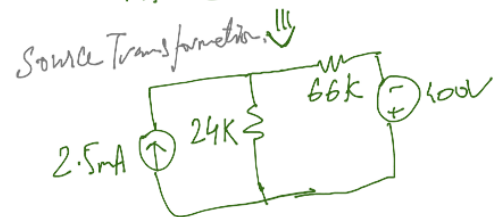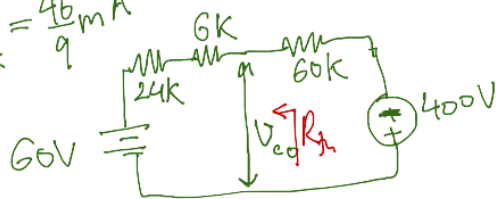
$$\bar{I} = \frac{400 + 60}{(24 + 66)k} = \frac{460}{90k} = \frac{46}{9} \text{ mA}$$



$$V_{c\infty} = 60 - (24 + 66)k \times \frac{46}{9} \text{ m}$$

$$= -93.3 \text{ V}$$

$$V_1 = 60 - 24 \times \frac{46}{9} = 62.66 \text{ V}$$

$$R_{Th} = (24 + 6)k \parallel 60k = \frac{30 \times 60}{90} k = 20k$$

(across cap)

$$\tau = R_{Th} * C = 20k * 50\mu = 1000 \times 10^{-3} = 1 \text{ sec.}$$

At $t = 0$ ($C \rightarrow s.c$) $i_{R(0)} = \frac{6}{66} * \frac{100}{40k + \frac{6 * 60}{66}k} = \frac{6 * 100}{300k} = 0.2 \text{ mA}$

$$i_{Rn} = A e^{-t}$$

$$i_{Rf} = \frac{100 - 40k * \frac{46}{9} \text{ m}}{60k} = -1.74 \text{ mA}$$

$$i_R = -1.74 \text{ mA} + A e^{-t}$$


$t = 0 \Rightarrow 0.2 = -1.74 + A \text{ mA} \Rightarrow A = +1.94 \text{ mA}$

$$i_R = -1.74 \text{ mA} + 1.94 \times 10^{-3} e^{-t}$$

$$V_c = -93.3 + A e^{-t}$$

$V_c = 0$ at $t = 0 \therefore A = 93.3$ $V_c = 93.3 (-1 + e^{-t})$

Example

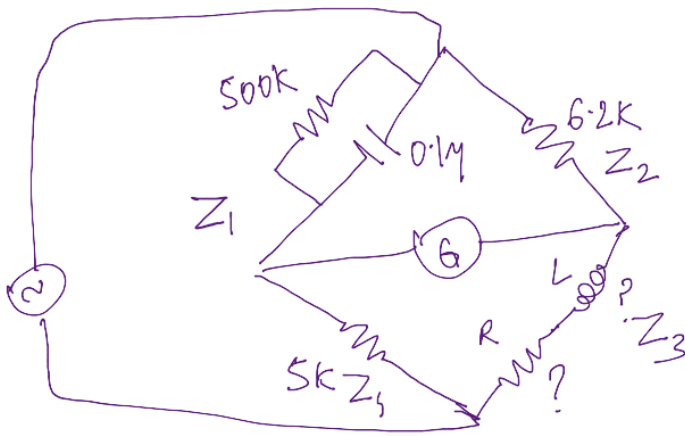

The given Wheatstone Bridge (Maxwell's) is balanced.

Find values of L & R

Sol Balanced Bridge.

$$Z_1 Z_3 = Z_2 Z_4$$

$$\left(\frac{R_1 \frac{1}{j\omega C}}{R_1 + \frac{1}{j\omega C}} \right) (R_3 + j\omega L) = R_2 R_4$$

$$\Rightarrow \text{LHS} = \left(\frac{-R_1 \frac{j}{\omega C}}{R_1 - \frac{j}{\omega C}} \right) (R_3 + j\omega L) = \left(\frac{-jR_1}{\omega R_1 C_1 - j} \right) (R_3 + j\omega L)$$

$$\Rightarrow -jR_1 R_3 + R_1 \omega L = R_2 R_4 (\omega R_1 C_1 - j)$$

$$\text{Re} \quad R_1 \omega L = R_2 R_4 \omega R_1 C_1$$

$$L = \frac{R_2 R_4 C_1}{R_1}$$

$$L = \frac{5k \times 6.2k \times 0.1\mu}{1} = 3.10 \text{ H}$$

Im

$$+R_1 R_3 = +R_2 R_4$$

$$R_3 = \frac{R_2 R_4}{R_1}$$

$$R_3 = \frac{6.2k \times 5k}{500k} = 62 \Omega$$

Such Bridges are used for measuring value of R & L by keeping R_1 & R_2 variable.

Example

204F cap and parallel 200Ω draw 4A at 60Hz.
What are the W, VAR.

Sol

$$60\text{Hz} = f$$


$$2\pi f = \omega = 2 \times 3.14 \times 60 \text{ rad/s} \\ = 376.8 \text{ rad/s}$$

$$X_C = \frac{-j}{\omega \times C} = \frac{-j}{376.8 \times 204\text{F}} = -j0.1327 \text{ m}\Omega = -j132.7 \Omega$$

$$P_{\text{out}} = S = I^2 \times Z$$

$$S = 4^2 \times \frac{200 \times (-j132.7)}{200 - j132.7} = -1769.2 \angle 123^\circ \\ = \underset{W}{+978.136} - j \underset{VAR}{1474.206}$$

Example

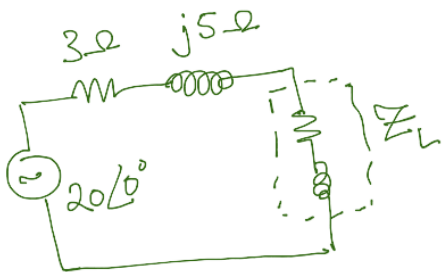

Given: Load impedance p.f = 0.8
What is the value of Z_L
at max power trans.

$$Z_L = Z_S^* \\ Z_L = 3 - j5 = 5.83 \angle -59^\circ$$

$$\cos \phi = 0.8 \Rightarrow \phi = 36.87^\circ \\ \Rightarrow \sin \phi = 0.6$$

$$R = 5.8 \cos \phi = 4.64 \Omega$$

$$X_L = 5.8 \sin \phi = 3.498 \Omega$$